
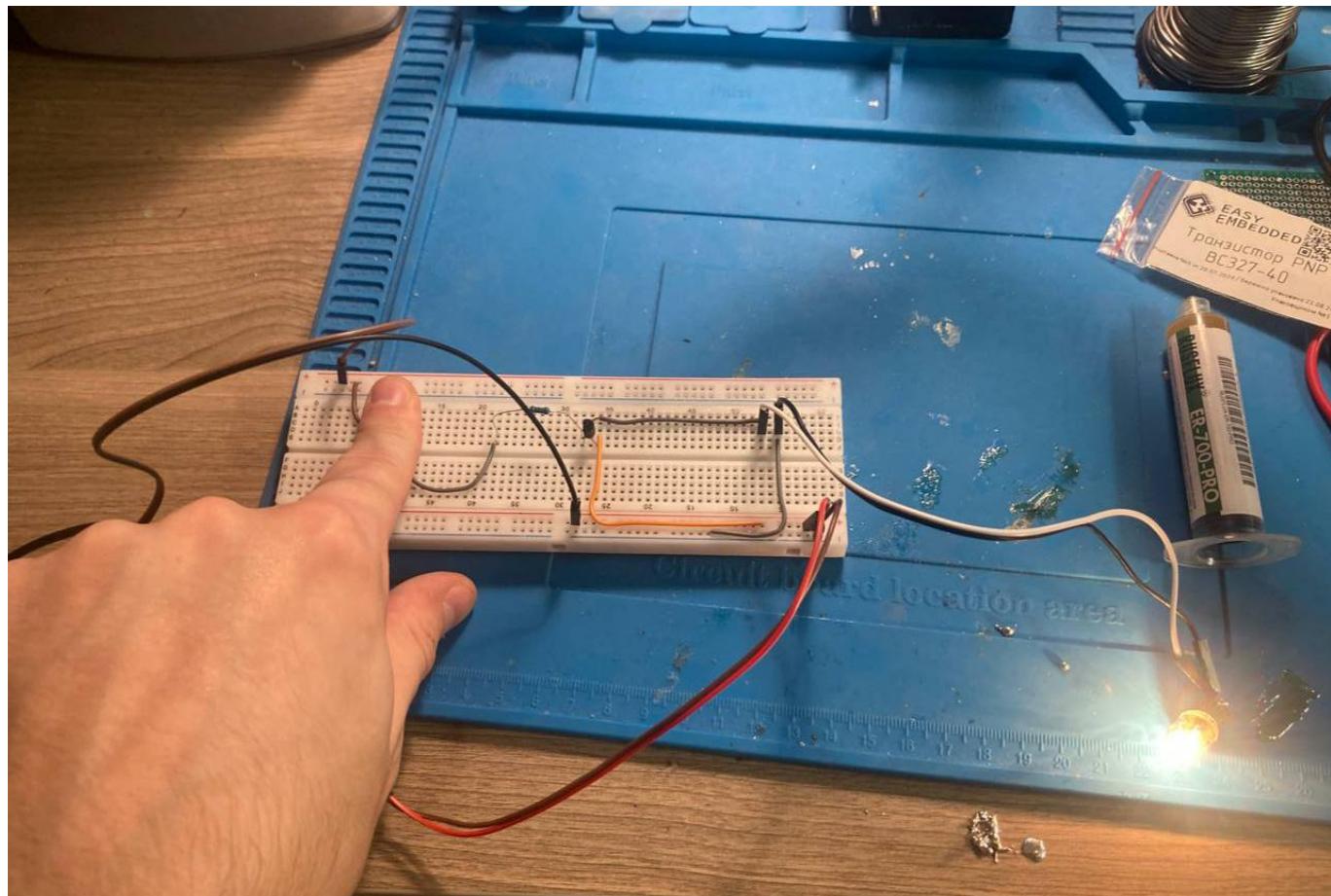


Практическое задание №4

Часть 1

Нагрузка 12V

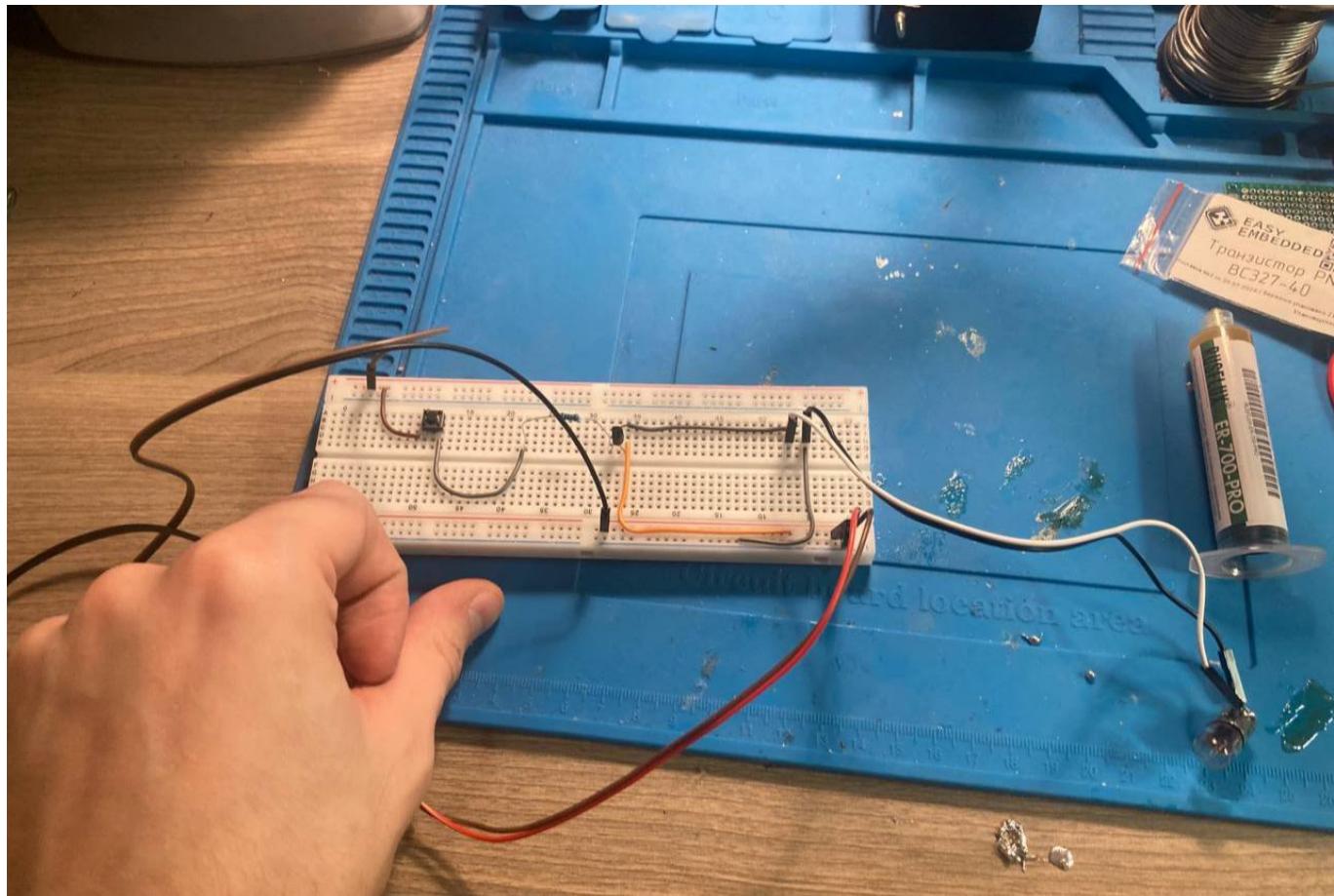



Ток нагрузки:



Часть 2

Фоторезистор

